

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH

CHUONG 8 MODUL CHUYẾN ĐỐI TƯƠNG TỰ SANG SỐ (ADC: ANALOG TO DIGITAL CONVERTER)




Nội dung bao gồm:

- > Tổng quan về modul ADC
- Các thanh ghi của modul ADC
- Sơ đồ khối đơn giản của modul ADC
- Vấn đề thời gian trong ADC
- Một số vấn đề cần lưu ý
- > Ví dụ minh họa và bài tập ứng dụng.



TỔNG QUAN VỀ MODUL ADC

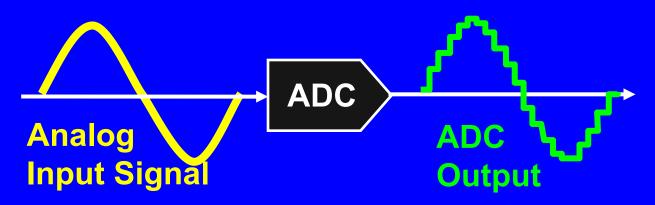- PIC16F887 chuyển đổi tín hiệu vào tương tự thành giá trị nhị phân 10 bit với 14 ngõ vào
- Có khả năng chọn lựa điện áp tham chiếu bên trong hoặc bên ngoài
- Sự kiện ngắt có thể được tạo ra sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất
- Sự kiện ngắt có thể được dùng để đánh thức PIC khỏi chế độ "ngủ".





Modul ADC của PIC16F887 có hai thanh ghi điều khiển là: ADCON0 và ADCON1

ADCONO

ADCS1 ADCS0 CHS3 CHS2 CHS1 CHS0 GO/DONE ADON

BIT	Chức năng				
ADCS<1:0>	Các bit chọn xung clock chuyển đổi A/D				
	00 = Fosc/2, 01 = Fosc/8, 10 = Fosc/32,				
	11 = F _{RC} (Bộ dao động bên trong)				
CHS<3:0>	Các bit chọn kênh tương tự				
GO/DONE	1 = Bộ chuyển đổi A/D đang xử lý				
	0 = Bộ chuyển đổi A/D đã hoàn tất quá trình chuyển đổi				
ADON	Cho phép modul ADC hoạt động.				



Modul ADC của PIC16F887 có hai thanh ghi điều khiển là: ADCON0 và ADCON1

ADCON1

ADFM VCFG1 VCFG0				
------------------	--	--	--	--


BIT	Chức năng				
ADFM	Điều chỉnh giá trị các thanh ghi kết quả 1 = Canh phải, 0 = Canh trái				
VCFG1	Điện áp tham chiếu âm (V _{REF} _) 1 = Nguồn ngoài tại chân Vref-, 0 = Vss				
VCFG0	Điện áp tham chiếu dương (V _{REF+}) 1 = Nguồn ngoài tại chân Vref+, 0 = Vdd				



- Sau khi chuyển đổi, kết quả ADC được đặt vào trong hai thanh ghi kết quả: ADRESH và ADRESL
- Kết quả ADC 10 bit có thể được canh trái hoặc canh phải




Kết quả ADC 10 bit

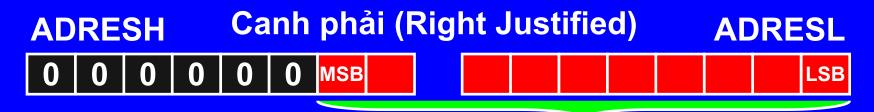




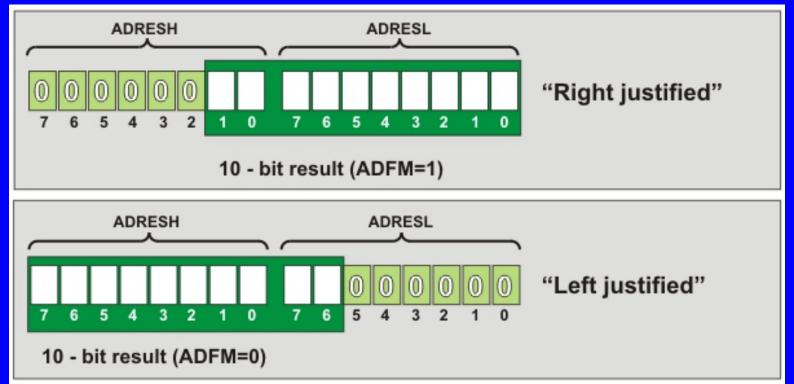
- Sau khi chuyển đổi, kết quả ADC được đặt vào trong hai thanh ghi kết quả: ADRESH và ADRESL
- Kết quả ADC 10 bit có thể được canh trái hoặc canh phải






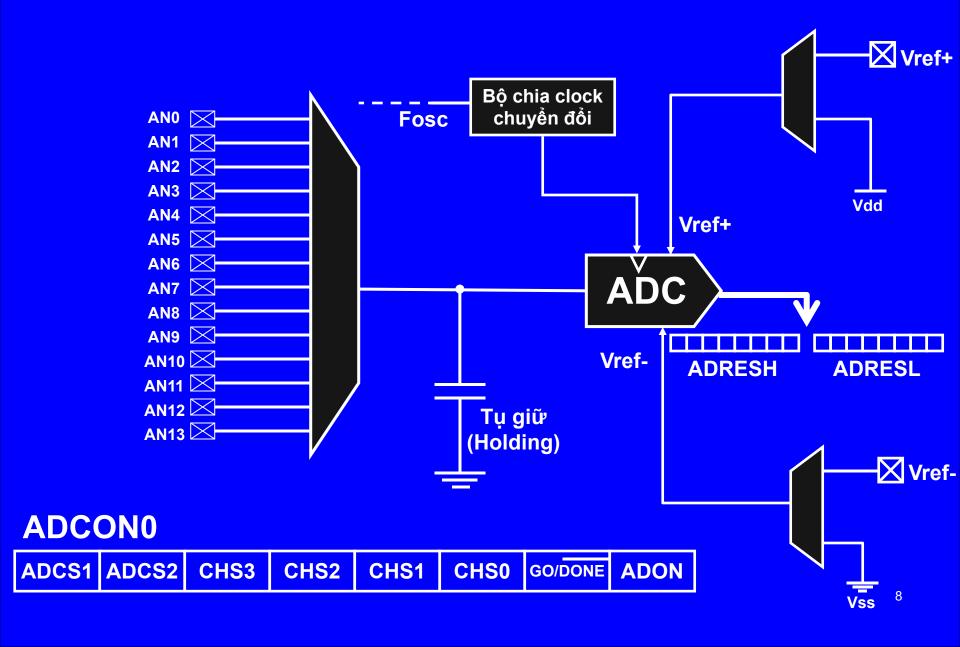




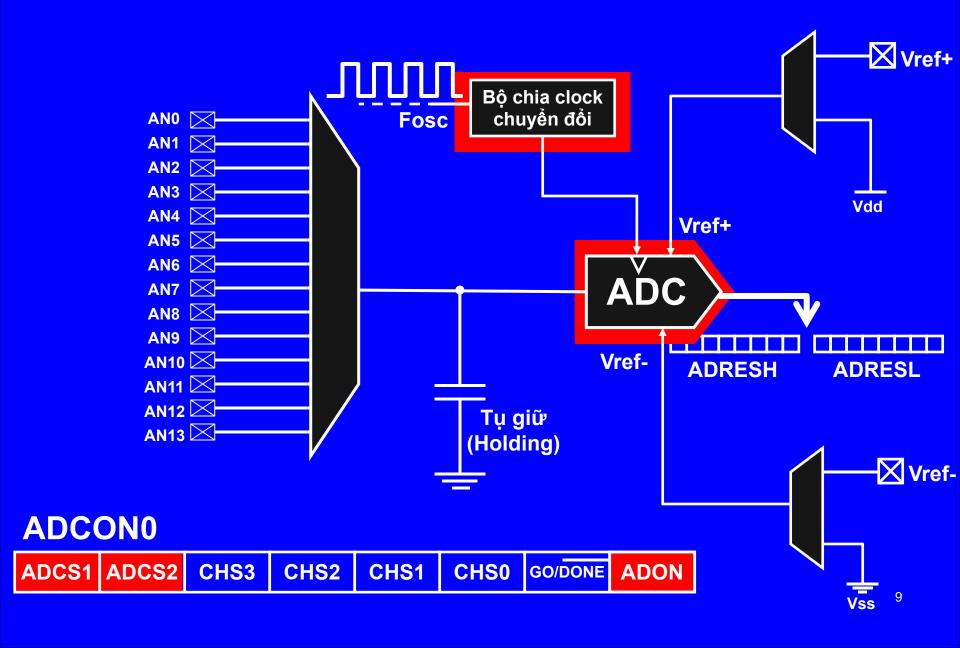




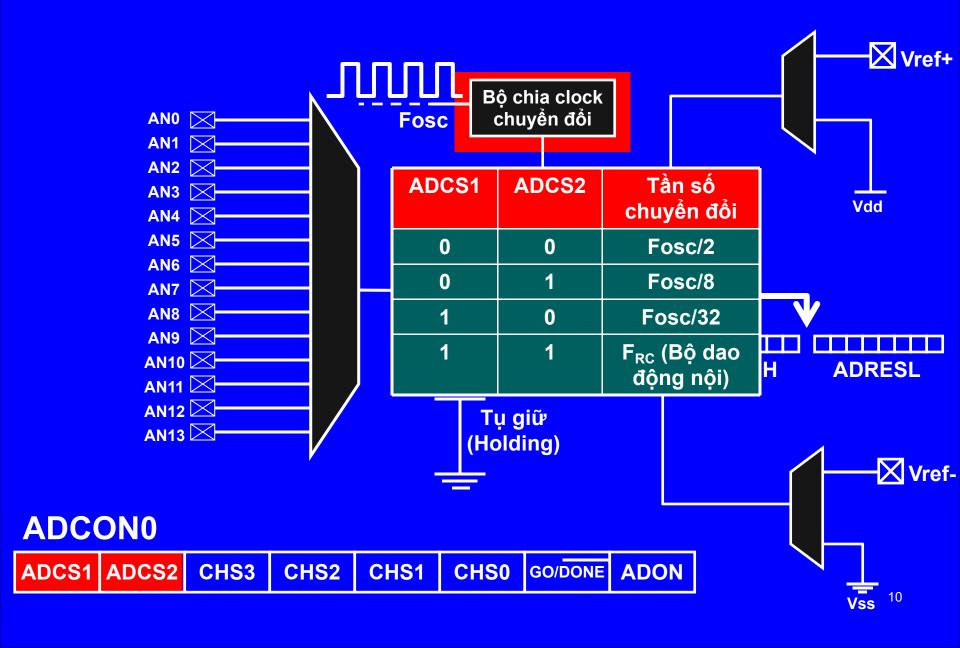




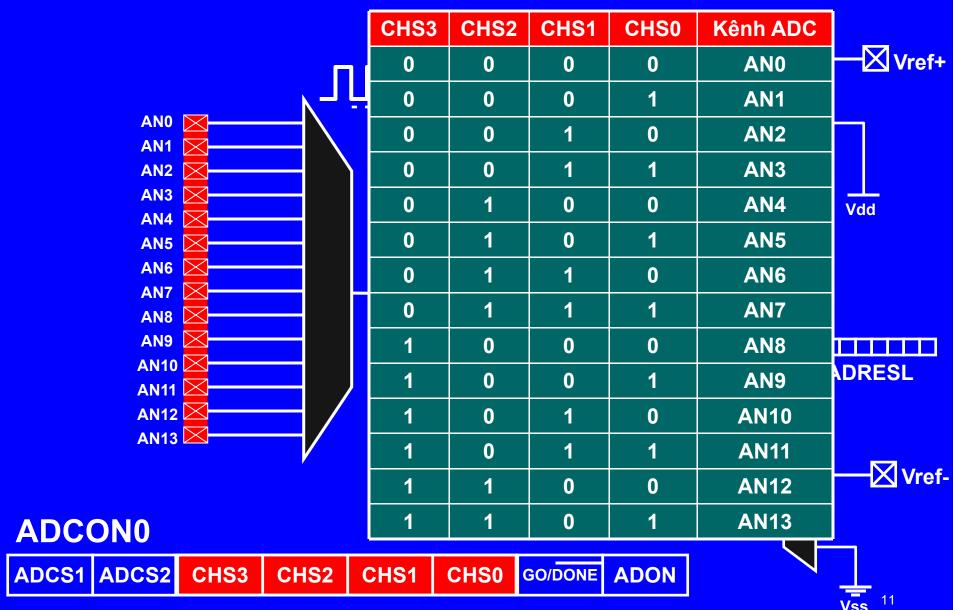




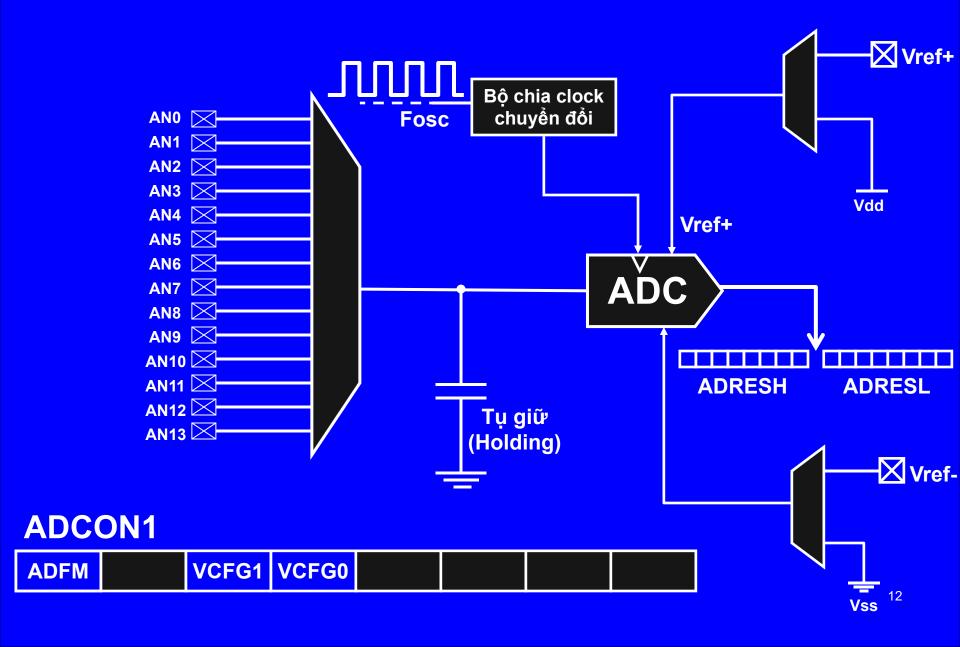




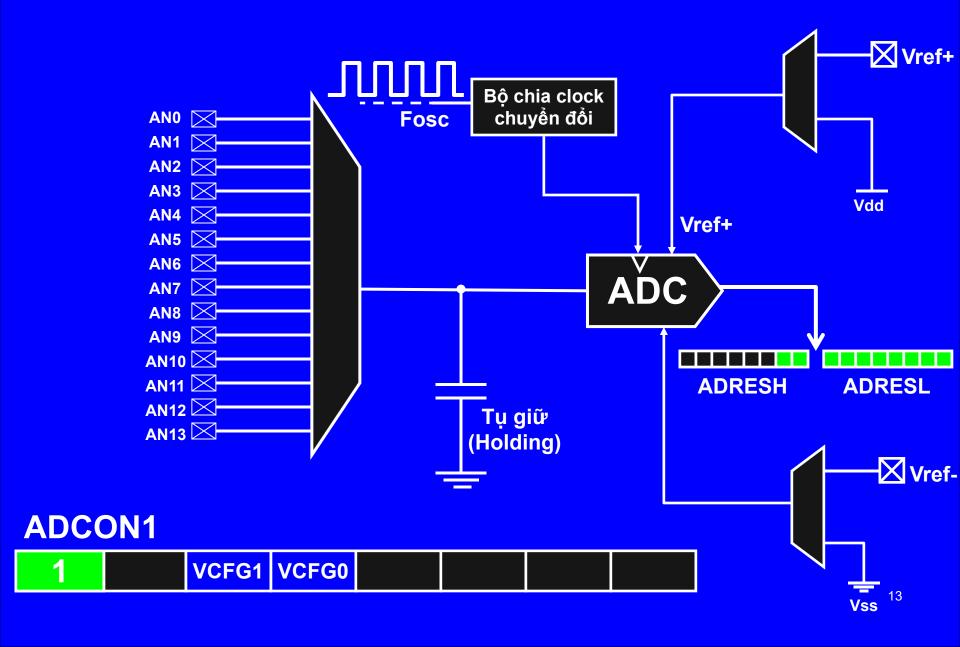




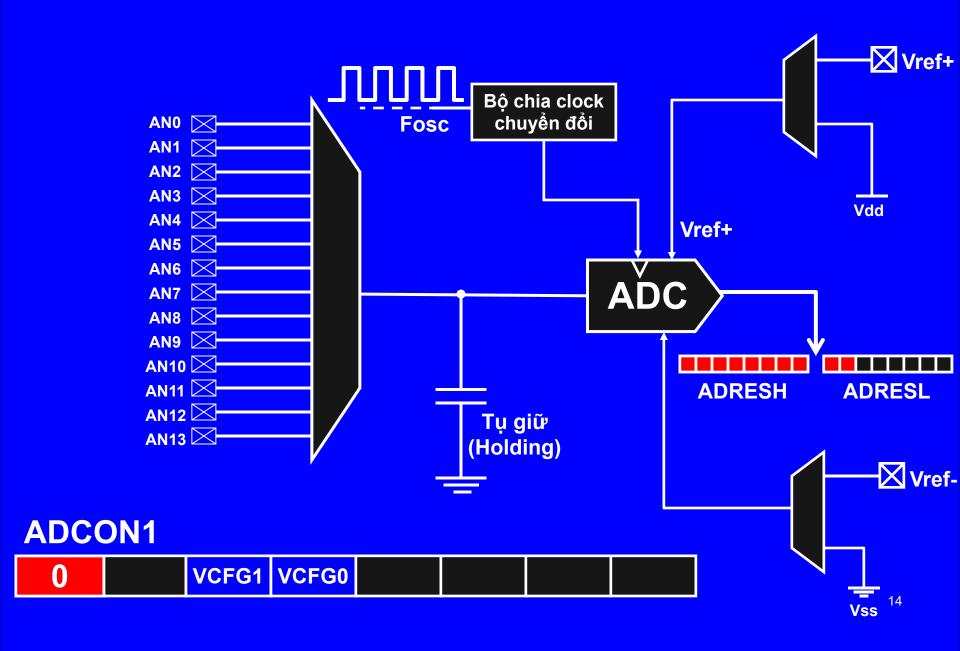




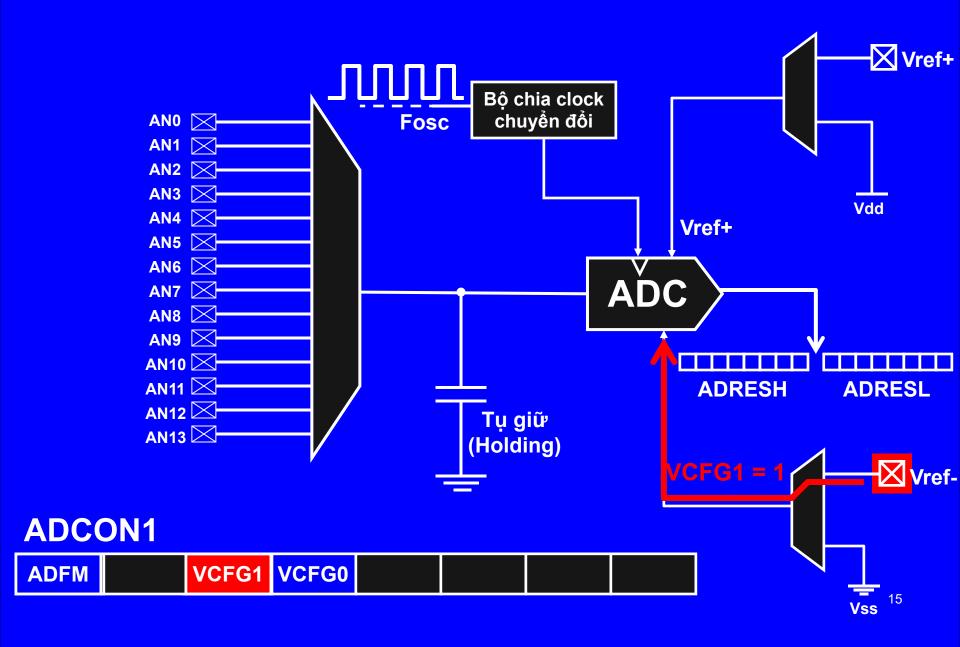




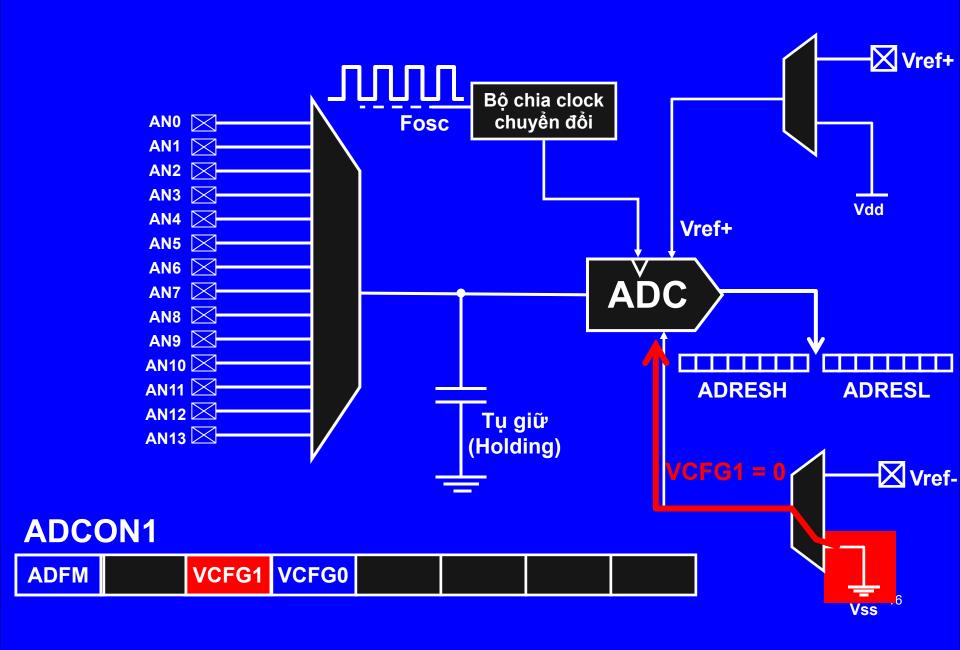




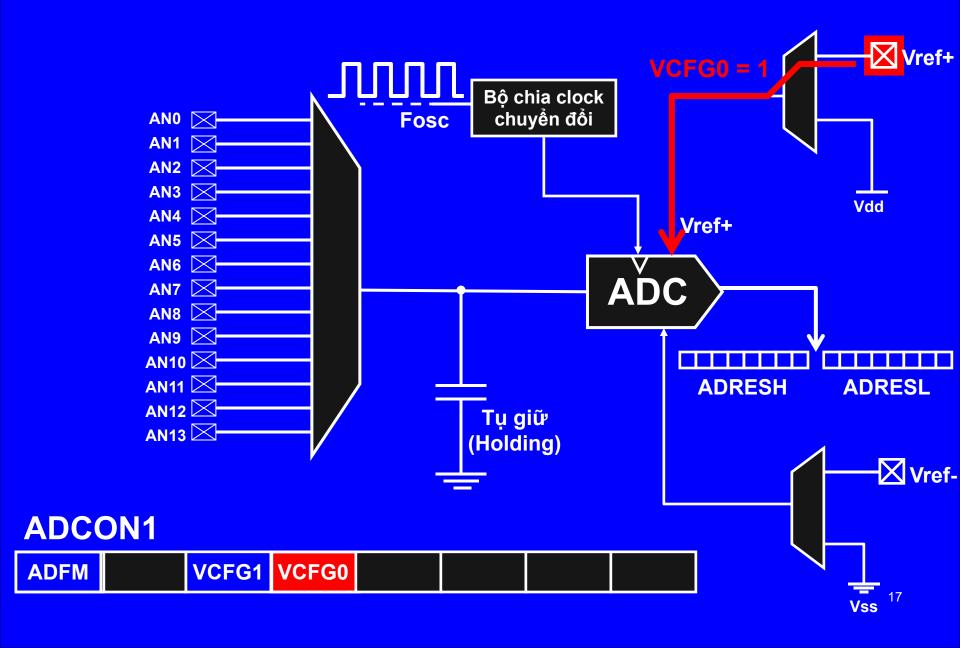



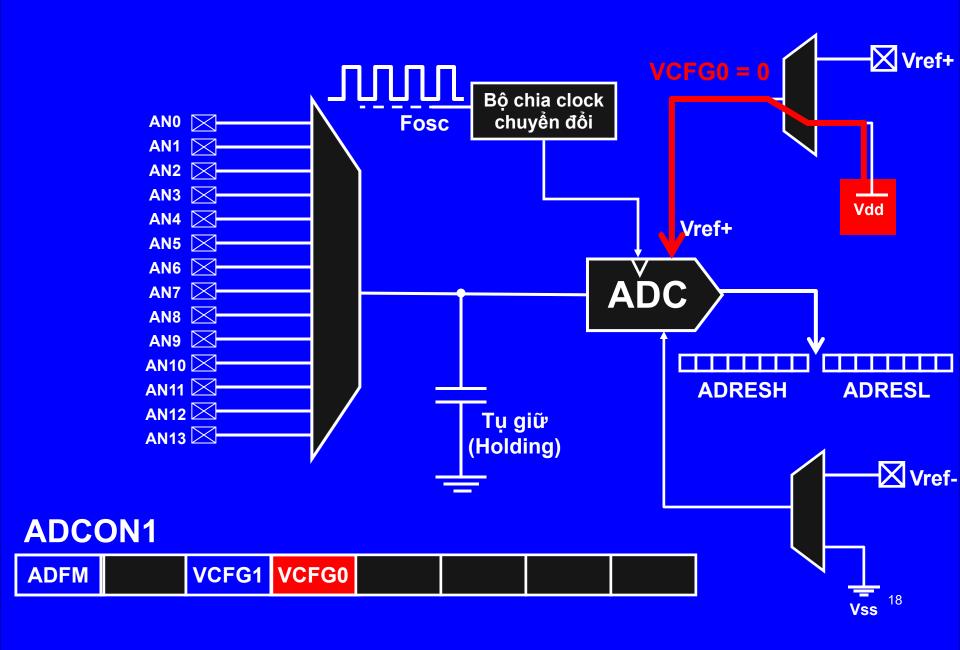



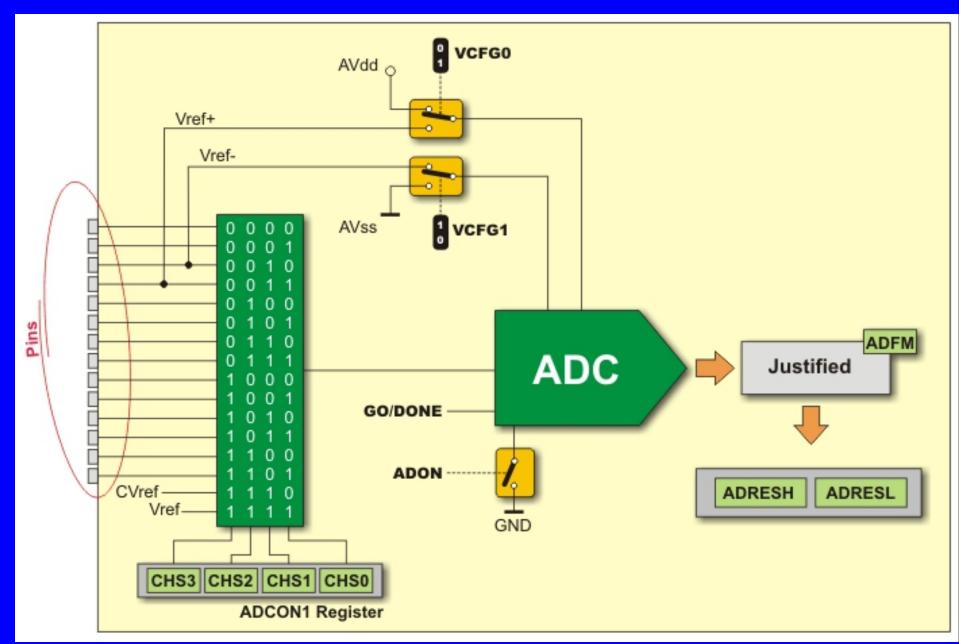




- Khi một kênh AD được chọn, cần phải mất một khoảng thời gian để tụ giữ (Holding Capacitor) nạp điện
- Để hoàn tất quá trình chuyển đổi AD 10 bit thì cần 11.T_{AD} (ADC Clock Period)

NGUÒN XUNG CLOCK	ADCS1	ADCS0	TẦN SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PIC (F _{osc})			
ADC			20 MHz	8 MHz	4 MHz	1 MHz
Fosc/2	0	0	100 ns	250 ns	500 ns	2 μ s
Fosc/8	0	1	400 ns	1 μs	2 μs	8 μs
Fosc/32	1	0	1.6 μs	4 μs	8 μs	32 μ s
F _{RC}	1	1	2 - 6 μs	2 - 6 μs	2 - 6 μs	2 - 6 μ s

Quan hệ giữa chu kỳ clock ADC (T_{AD}) với tần số hoạt độ**ņg** của PIC.




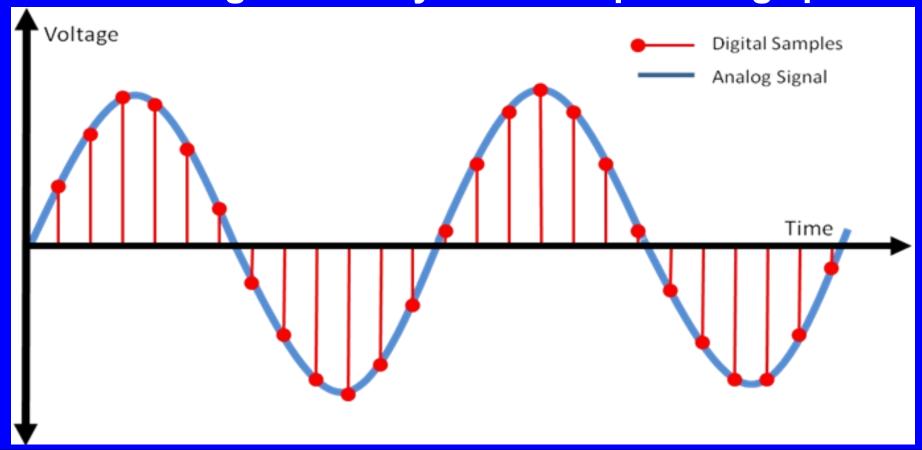- Cần phải chọn xung clock ADC phù hợp cho từng trường hợp tín hiệu tương tự đưa vào
 - Xem xét giữa chu kỳ của tín hiệu tương tự và






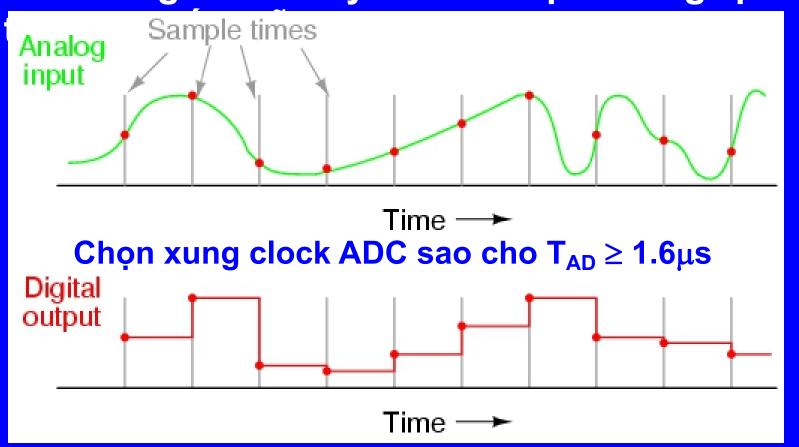- Cần phải chọn xung clock ADC phù hợp cho từng trường hợp tín hiệu tương tự đưa vào
 - Xem xét giữa chu kỳ của tín hiệu tương tự và





Thời gian lấy mẫu AD (AD Sample Time)

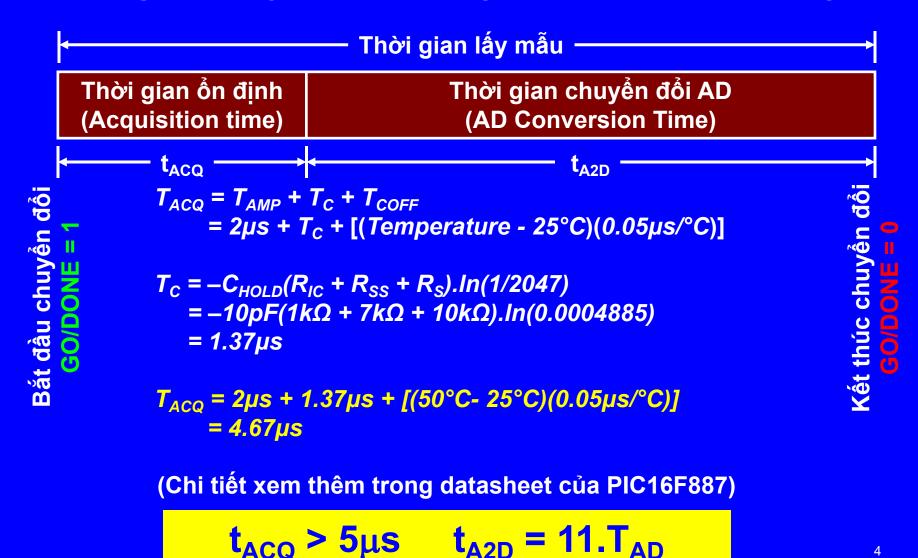

(Với $t = 50^{\circ}C$, $R_s = 10K\Omega V_{DD} = 5.0V$)




- Khi cấu hình sử dụng modul ADC cần phải:
 - Cấu hình port
 - Chọn kênh ADC
 - Chọn điện áp tham chiếu ADC
 - Chọn nguồn xung clock chuyển đổi ADC
 - Điều khiển ngắt
 - Định dạng kết quả.



- Bắt đầu quá trình chuyển đổi AD:
 - Đặt bit GO/DONE bởi người sử dụng (cần lưu ý rằng bit này không nên được cùng thời điểm với việc kích hoạt modul ADC)
- Kết thúc quá trình chuyển đổi:
 - Bit GO/DONE được xóa bởi modul ADC
 - Cò ADIF được đặt bởi modul ADC
 - Giá trị ADRESH:ADRESL được cập nhật bởi modul ADC
- > Hủy quá trình chuyển đổi:
 - Xóa bit GO/DONE bởi người sử dụng.




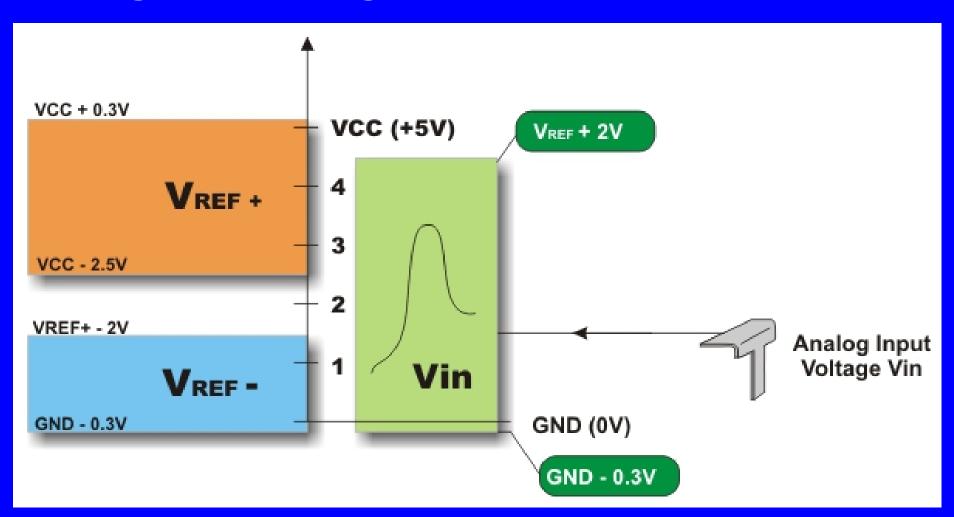Giới hạn tốt nhất cho V_{REF+} và V_{REF-} khi chọn từ nguồn bên ngoài





Hàm truyền ADC (ADC Transfer Function)

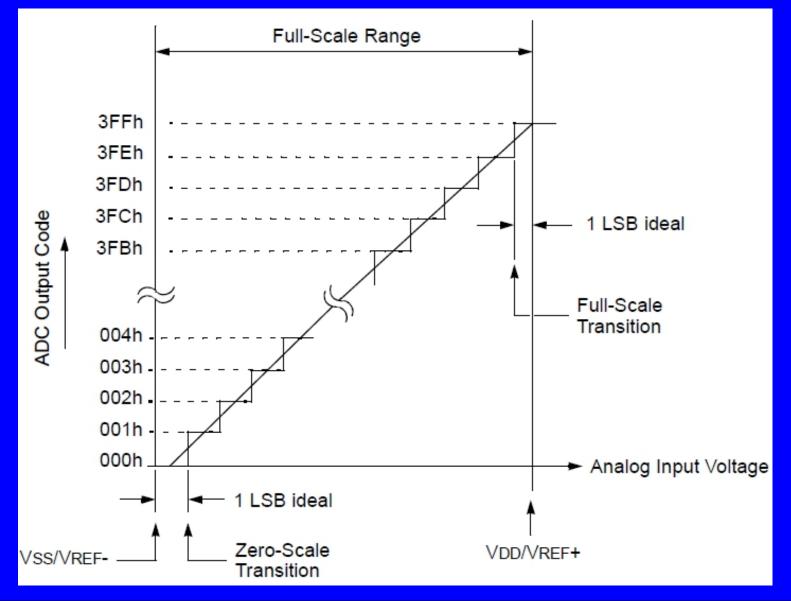



Công thức quan hệ giữa điện áp tương tự ngõ vào và giá trị số sau khi chuyển đổi

$$DV = \frac{\left(V_{IN} - V_{REF(-)}\right) \times \left(2^{n} - 1\right)}{V_{REF(+)} - V_{REF(-)}}$$

Trong đó:

DV: Giá trị số sau khi chuyển đổi

VIN: Điện áp tương tự ngõ vào

VREF(+), VREF(-): Điện áp tham chiếu

n: Số bit của ADC.



- Thủ tục (Procedure) chuyển đổi AD:
 - BƯỚC 1: Cấu hình Port
 - Cấu hình chân PIC là ngõ vào (TRISx)
 - Cấu hình chân PIC là tương tự (ANSELH, ANSEL)
 - BƯỚC 2: Cấu hình modul ADC
 - Chọn xung clock chuyển đổi ADC (ADCSx)
 - Chọn điện áp tham chiếu (VCFGx)
 - Chọn kênh vào ADC (CHSx)
 - Chọn định dạng kết quả (ADFM)
 - Bật modul ADC (ADON).



- > Thủ tục (Procedure) chuyển đổi AD:
 - BƯỚC 3: Cấu hình ngắt ADC (tùy chọn)
 - Xóa cờ ngắt ADC (ADIF)
 - Cho phép ngắt ADC (ADIE)
 - Cho phép ngắt ngoại vi (PEIE)
 - Cho phép ngắt toàn cục (GIE)
 - BƯỚC 4: Chờ một khoảng thời gian (khoảng 20μs) để modul ADC ổn định (t_{ACQ})
 - BƯỚC 5: Đặt bit GO/DONE để bắt đầu quá trình chuyển đổi.



- Thủ tục (Procedure) chuyển đổi AD:
 - BƯỚC 6: Chờ quá trình chuyển đổi AD hoàn tất bằng một trong các cách sau:
 - Kiểm tra bit GO/DONE (GO/DONE = 0) → Polling
 - Chờ ngắt ADC (nếu ngắt được cho phép) → Interrupt
 - BƯỚC 7: Đọc kết quả ADC
 - BƯỚC 8: Xóa cờ ngắt ADC (bỏ qua bước này nếu ngắt không được cho phép).



banksel

movf

movwf

ADRESL

ADRESL.W

RESULTLO

MINH HOA KHỞI ĐỘNG ADC



; Đọc 8 bit thấp và

; lưu trữ vào GPR



banksel

movf

movwf

ADRESL

ADRESL,W

RESULTLO

MINH HỌA KHỞI ĐỘNG ADC



; Đọc 8 bit thấp và

; lưu trữ vào GPR

Analog A/D Digital




movf

movwf

ADRESL,W

RESULTLO

MINH HỌA KHỞI ĐỘNG ADC

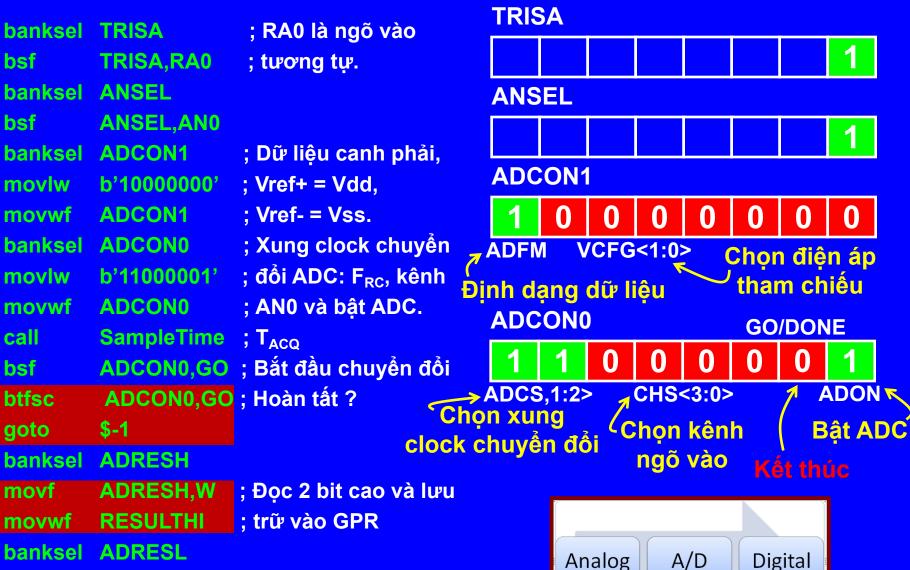


; Đọc 8 bit thấp và

; lưu trữ vào GPR



VÍ DU MINH HOA

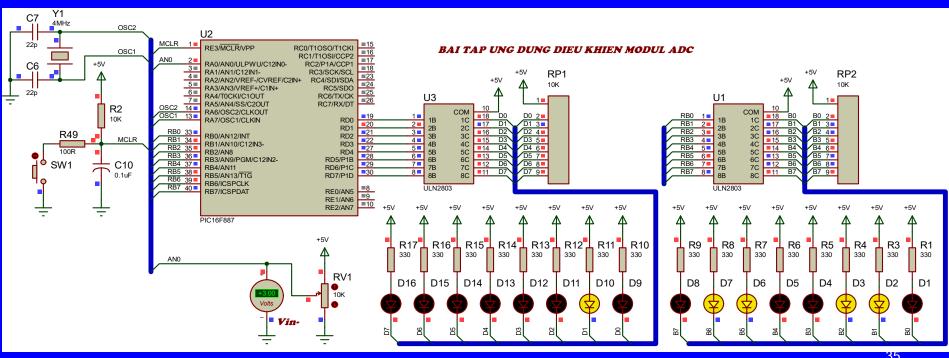- <mark>Ví dụ 1: Dựa vào sơ đồ, viết chương trình điều</mark> khiển đọc giá trị điện áp (Analog) từ biến trở, chuyển đổi thành giá trị số nhị phân 10 bit (Digital) và hiển thị lên LED. Sử dụng modul ADC.
 - Sơ đồ nguyên lý:






Giải thuật:

Begin Start Cấu hình kiểu chân **Analog Input: AN0** Digital I/O: Các chân còn lại Cấu hình Port kết nối RA0: Input - Biến trở Port B: Output - LED Port D: Output - LED Điều khiển tắt 16 LED Cấu hình modul ADC Cấu trúc dữ liệu: Canh phải Điện áp tham chiếu: $V_{REF+} = V_{CC}$ $\bullet \quad V_{REF-} = V_{SS}$ Tần số chuyển đối: Fosc/32 Kênh vào: AN0

Kích hoạt modul: Bật

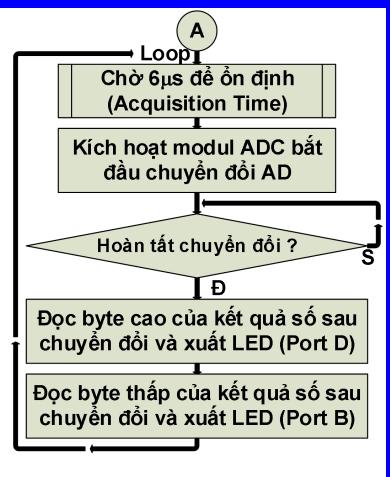



Cấu hình (Hi-Tech C):

__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_ON);

#define XTAL FREQ 4000000



SIM: C8_BT1_CodeC.pdsprj

Chương trình (Hi-Tech C):

```
void main(void)
  ANSEL = 0x01;
  ANSELH = 0;
  TRISA0 = 1;
  TRISB = 0;
  TRISD = 0;
  PORTD = 0;
  PORTB = 0;
  ADCON1 = 0b100000000;
  ADCON0 = 0b10000001;
```


```
while(1)
    delay_us(6);
  GO = 1;
  while(GO);
  PORTD = ADRESH;
  PORTB = ADRESL;
```



Ví dụ 2: Dựa vào sơ đồ, viết chương trình điều khiển đọc giá trị điện áp (Analog) từ biến trở, chuyển đổi thành giá trị số nhị phân 10 bit (Digital). Sử dụng 8 bit cao của giá trị này để điều chỉnh độ rộng xung của xung PWM. Xung PWM sau đó được dùng để tạo âm thanh tại chuông và hiển thị giá trị độ rộng xung lên 8 LED. Sử dụng modul ADC và CCP (PWM)




Sơ đồ nguyên lý:

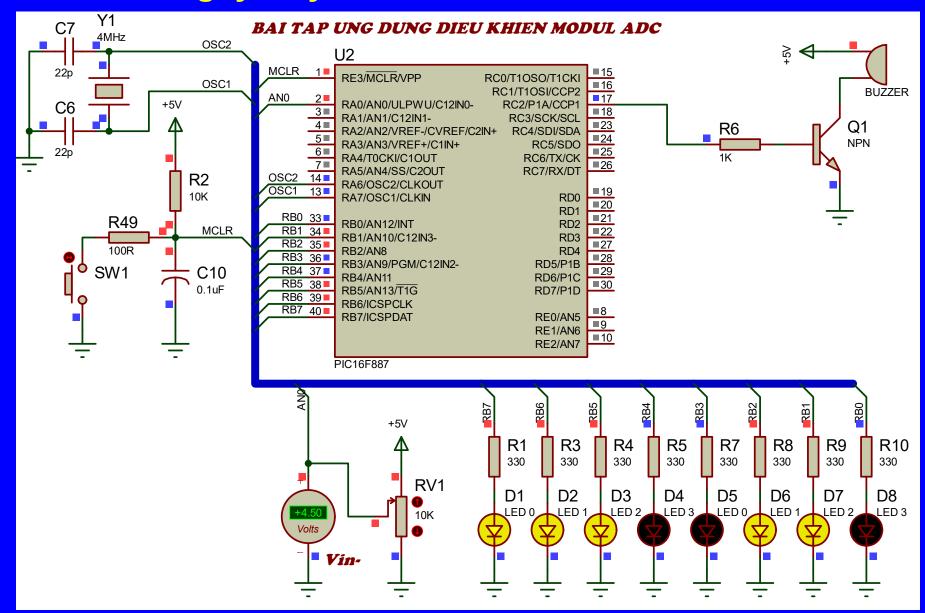



Giải thuật:

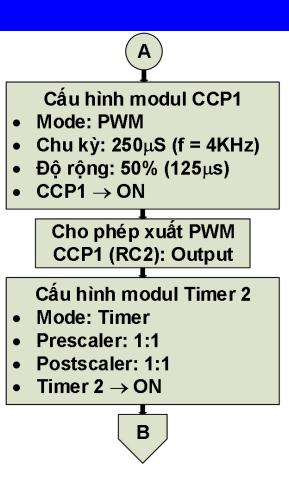Begin Main Cấu hình kiểu chân **Analog Input: AN0** Digital I/O: Các chân còn lai Cấu hình Port kết nối RA0: Input - Biến trở Port B: Output - LED Cấm xuất PWM CCP1 (RC2): Input Cấu hình modul ADC Cấu trúc dữ liệu: Canh trái Điện áp tham chiếu: $V_{REF+} = V_{CC}$ $\bullet \quad V_{REF-} = V_{SS}$ Tần số chuyển đối: Fosc/32 Kênh vào: AN0 Kích hoat modul: Bât







Cấu hình (Hi-Tech C):

__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_ON);

#define XTAL FREQ 4000000



SIM: C8_BT2_CodeC.pdsprj

Chương trình (Hi-Tech C):


```
void main(void)
  ANSEL = 0x01;
  ANSELH = 0;
  RA0 = 1;
  RC2 = 0;
  TRISB = 0;
  PR2 = 0xFF;
  CCPR1L = 0x80;
  CCP1CON = 0x0C;
  TMR2ON = 1;
```

```
ADCON0 = 0;
ADCS1 = 1;
ADON = 1;
ADCON1 = 0x0E;
while(1)
  delay_us(6);
  GO = 1;
  while(GO);
  CCPR1L = ADRESH;
  PORTB = CCPR1L;
                       43
```



BÀI TẬP ỨNG DỤNG

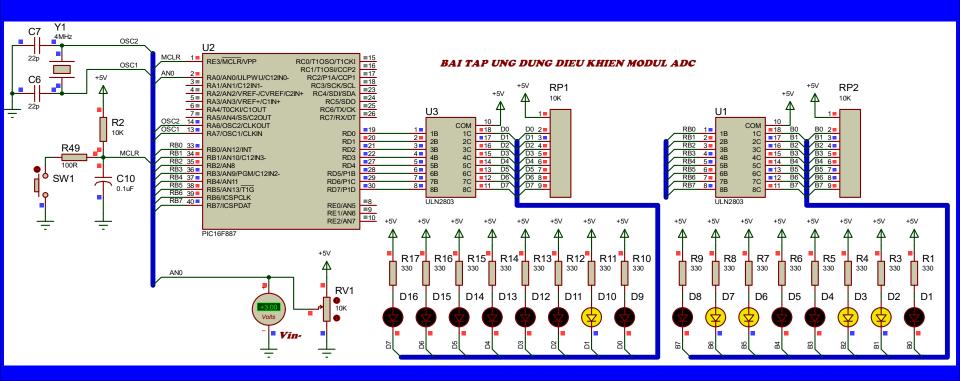Bài tập 1: Dựa vào sơ đồ, viết chương trình điều khiển đọc giá trị điện áp từ biến trở (0V – 5V) và hiển thị lên 16 LED giá trị này theo đơn vị là mV (0 – 5000). Sử dụng modul ADC.





BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài tập 2: Dựa vào sơ đồ, viết chương trình điều khiển đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến LM35 (10mV / 1°C) và hiển thị lên 8 LED giá trị này theo đơn vị là °C (0 – 255). Sử dụng modul ADC.



BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài tập 2: Dựa vào sơ đồ, viết chương trình điều khiển đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến

